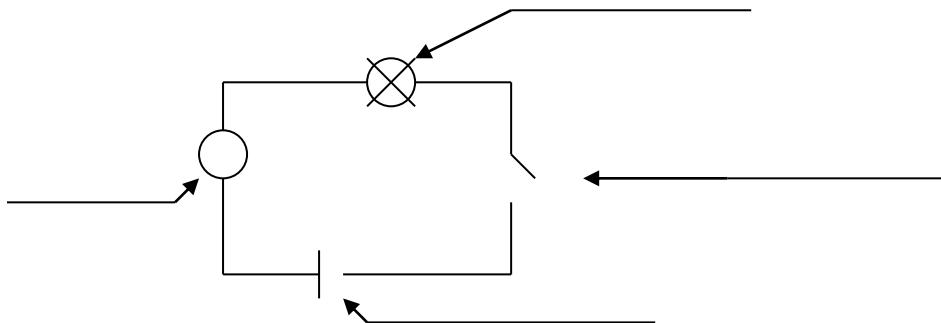


## DELOVNI LIST - ELEKTRIČNI KROG

Ime in Priimek:

1. V narisanim električnem krogu poimenuj sestavne dele:



2. Razloži namen in delovanje stikala v električnem krogu:

---

---

3. Naštej pet električnih virov:

---

---

4. Naštej pet tipičnih električnih porabnikov:

---

---

**Vaja 1** - s sestavljaniko sestavi preprost **električni krog s stikalom**. Potreboval boš:

Nariši shemo električnega kroga.

- Žarnico,
- Stikalo,
- El. vodnike,
- Vir napetosti.

**Vaja 2** - s sestavljaniko sestavi **električni krog z dvema zaporedno vezanima stikaloma in žarnico**. Potreboval boš:

- Vir napetosti,
- Žarnici,
- Vodnike,
- Dve stikali.

Nariši shemo električnega kroga.

Opiši delovanje električnega kroga:

**Vaja 3** - s sestavljaniko sestavi **električni krog z dvema zaporedno vezanima žarnicama**.

Potreboval boš:

- Vir napetosti,
- Dve žarnici,
- Vodnike.

Nariši shemo električnega kroga.

Opiši delovanje, opažanja:

**Vaja 4** - s sestavljaniko sestavi **električni krog z dvema vzporedno vezanima žarnicama**.

Potreboval boš:

- Vir napetosti,  
kroga.
- Dve žarnici,
- Vodnike.

Nariši shemo električnega

Opiši delovanje, opažanja:

**Vaja 5** - s sestavljaniko sestavi **električni krog z dvema vzporedno vezanima stikaloma in eno žarnico**.

Potreboval boš:

- Vir napetosti,  
kroga.
- Eno žarnico
- Dve stikali
- Vodnike.

Nariši shemo električnega

Opiši delovanje, opažanja: